

Name: Saiyed Parham Labib

ID: 2023200000129

Answer to the question no. 1


The last three digit of my id: $1+2+9=12$ (even)

So, my bjt model is BC547C

$$V_{CC} = 10V$$

$$I_C = 2mA, \quad V_{CE} = 5V, \quad \beta(\min) = 420$$
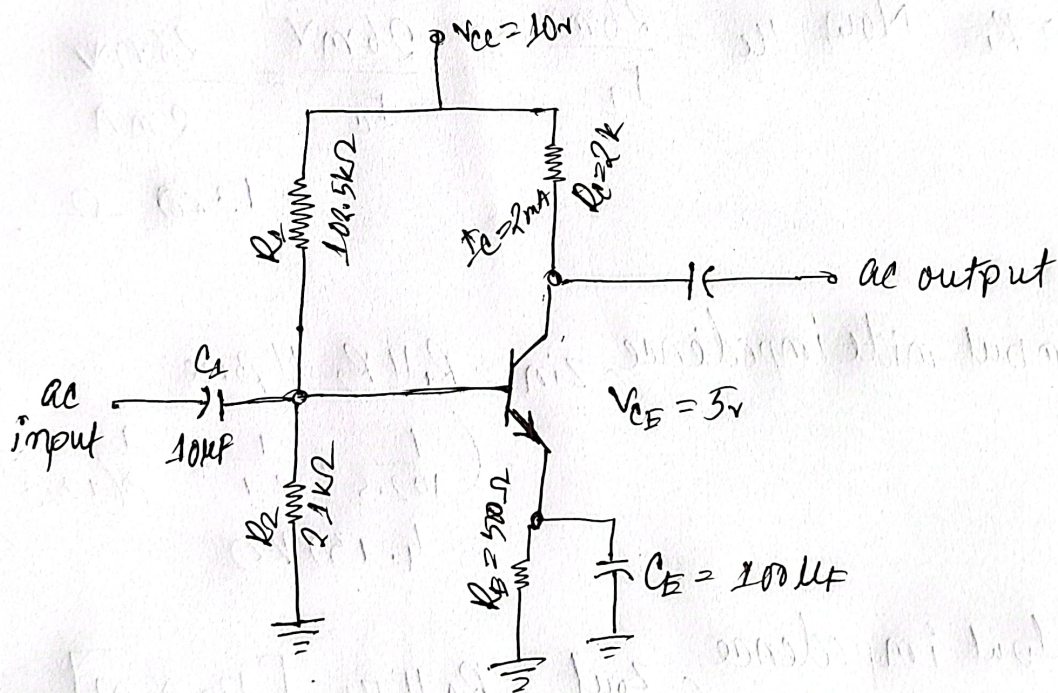
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2mA}{420} = 4.76 \times 10^{-3} mA$$



$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} \times 10 = 1V$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{V_E}{I_C} = \frac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500\Omega$$

$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} - V_E = 10 - 5 - 1 = 4V$$

$$\therefore R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{4}{2 \times 10^{-3}} = 2000 = 2k\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1V$$

$$= 1.7V$$

Now,

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$\Rightarrow 1.7 = \frac{24}{R_1 + 24} \times 10$$

$$\Rightarrow R_1 = 102.5k\Omega$$

$$R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$\Rightarrow R_2 \leq \frac{1}{10} \times 420 \times 500.$$

$$\therefore R_2 \leq 21k\Omega$$

$$\text{Now } r_e = \frac{26mV}{I_E} \approx \frac{26mV}{I_C} = \frac{26mV}{2mA}$$

$$= 13\Omega$$

input ~~side~~ impedance, $z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$

$$= \left(\frac{1}{102.5} + \frac{1}{24} + \frac{1}{\beta (13 \times 10^{-3})} \right)^{-1}$$

$$= 4.157k\Omega$$

Output impedance, $z_{out} = R_E \parallel r_o$ [$r_o \propto \infty$]

$$= \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o} \right)^{-1}$$

$$= R_E = 2k\Omega$$

$$\text{Input ac} = \frac{(1 + 2 + 9) \div 3}{3} = 4mV$$

Answer to the question no. 2

My id is 129;

$$So, (1+2+9) = 12;$$




model no, SPD-09VBC-SL-C

9V

here, $I_{csat} = 50 \text{ mA}$

Using BC637 BJT

for 50 mA, $\beta = 145$ (120 to 165)

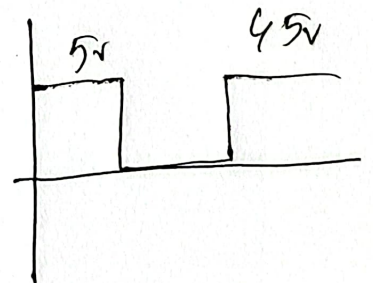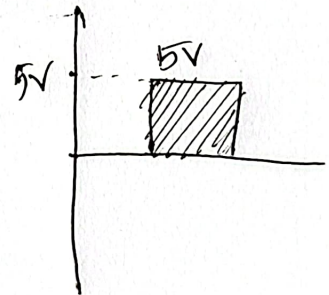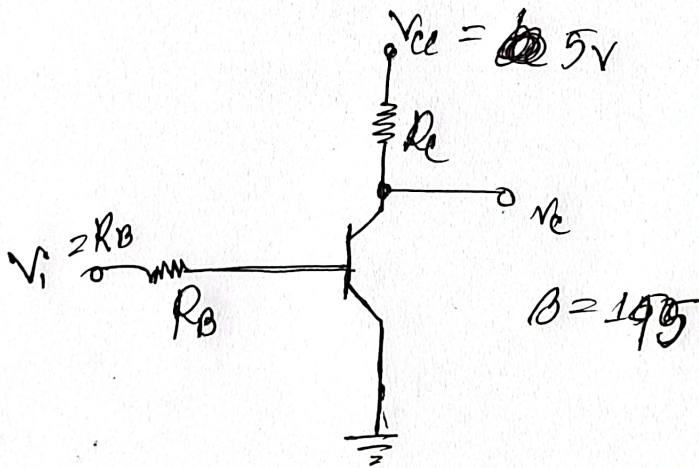


$$I_{B0} > \frac{I_{csat}}{\beta}$$

$$\therefore I_{B0} > 0.34 \text{ mA}$$

Let, $I_B = 0.689 \text{ mA}$
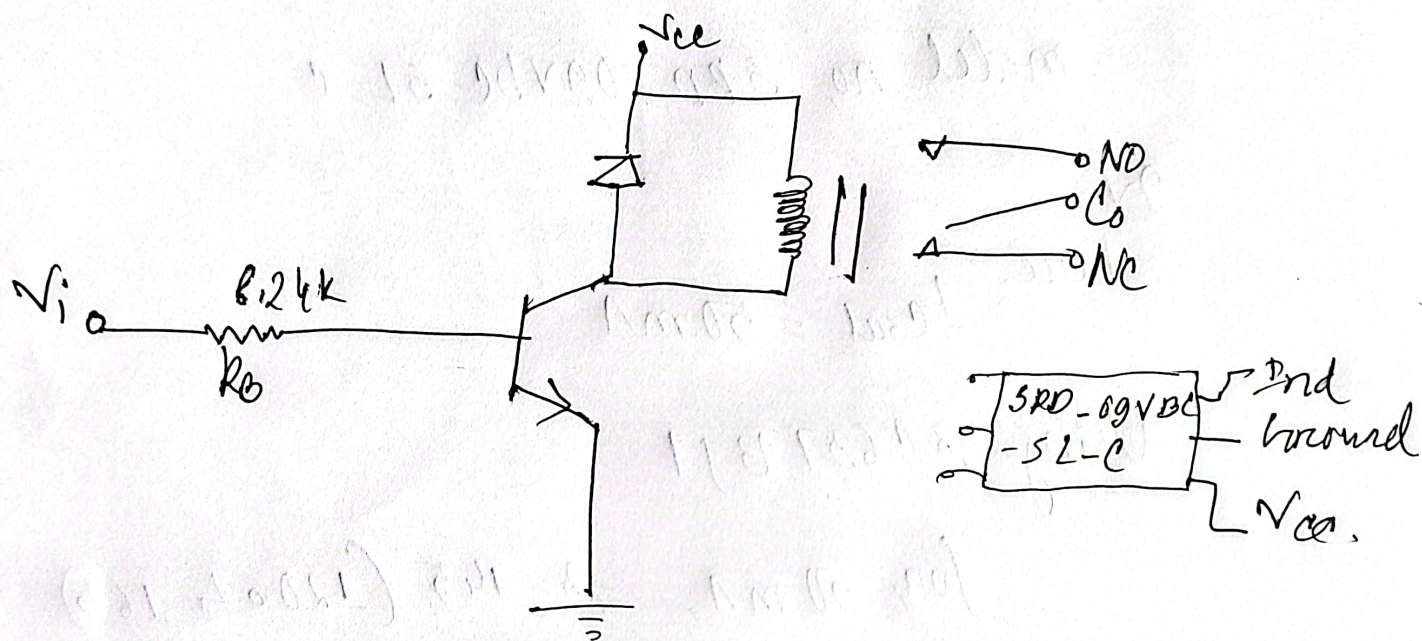
$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B} = \frac{5 - 0.7}{0.689} = 6.24 \text{ k}\Omega$$



$$V_i = 26.24 \text{ k}\Omega$$